

แบบฝึกหัด กฎเคอร์ชอฟ

(ส่งในคาบเรียนแบบเขียนเอง)

จงหาค่ากระแสไฟฟ้า I_1 , I_2 , และ I_3

